

**DANMARK**

**DK**

**El-kørekort**

(FOTO)

EL-FAGETS UDDANNELSESNEVN

---

**Opgave 1**

Få pæren til at lyse med 2 ledninger

**Opgave 2**

Du skal samle en pære

**Opgave 3**

Få pæren til at lyse med 1 ledning

**Opgave 4**

Repetition

**Opgave 5**

Serieforbindelse

**Opgave 6**

Parallelforbindelse

**Opgave 7**

Lav en prøvekreds og afprøv forskellige materialers evne til at lede strøm

**Opgave 8**

Find seks fejl!

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Underskrift

Underskrift


Underskrift

Underskrift

Underskrift

Alle opgaver skal være underskrevet af læreren for at kortet er gyldigt.

Dette el-kørekort gælder for livstid

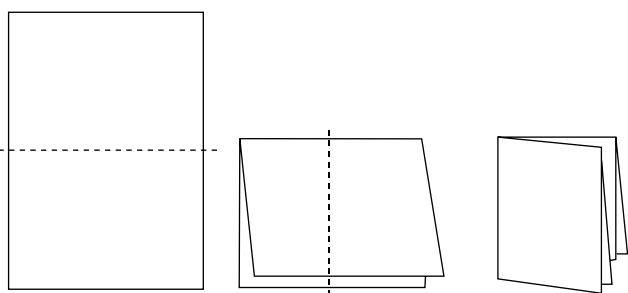

Klip det hvide papir væk og fold kørekortet som vist på tegningen.  
 Hvis skolen har en lamineringsmaskine kan du måske få lamineret dit kørekort -så det holder længere.