

Alle opgaver skal være underskrevet af læreren for at kortet er gyldigt. Dette el-kørekort gælder for livstid og kan anvendes i alle E-lande.

Underskrift	Underskrift	Underskrift	Underskrift
Opgave 8 Lyste pæren? Underskrift	Opgave 7 Lav en prøvekreds og afprøv forskellige materialers evne til at lede strøm Underskrift	Opgave 4 Hvad står på pæren? Hvad er inde i den? Underskrift	Opgave 3 Få pæren til at lyse i en fætning Underskrift
Opgave 6 To pærer og fire ledninger Underskrift	Opgave 5 To pærer og tre ledninger Underskrift	Opgave 2 Få pæren til at lyse med 1 ledning Underskrift	Opgave 1 Få pæren til at lyse med 2 ledninger Underskrift

DK


DANMARK

DK

El-kørekort

(FOTO)

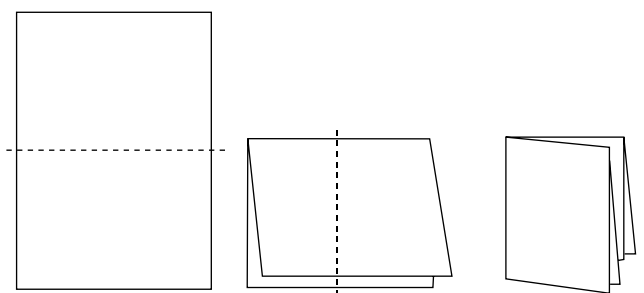El- og Vvs-branchens Uddannelsessekretariat



Klip det hvide papir væk og fold kørekortet som vist på tegningen. Hvis skolen har en lamineringsmaskine kan du måske få lamineret dit kørekort -så det holder længere.